

# FPGA I2C 接口实现

计科 210X 甘晴void 202108010XXX

## 报告内容将包括:

- (1) 如何描述组合电路、时序电路、状态机? 如何编写 TestBench?
- (2) ModelSim 工具的使用;
- (3) EEPROM 读写代码分析;
- (4) 实验总结;

注意: 其中(1)将在自定 FSM 中以实例的方式呈现, (2)将在(3)中提及。

## 附件包括:

- (1) FSM\_example (文件夹), 这是自定 FSM 的文件
- (2) I2C (文件夹), 这里放的是 EEPROM 的相关文件, 其子文件夹包括
  - I2C\_Rtl 目录: 存放 i2c.v (设计文件);
  - I2C\_Tes 目录: 存放 i2c\_tb.v (测试文件) 和 EEPROM 的模型文件 (在仿真时用模型文件代替实际芯片, M24XXX\_Macro.v, M24XXX\_Memory.v, M24XXX\_Parameters.v, 请在“资料”栏中下载);
  - I2C\_Sim 目录: 工程目录, 用于存放工程文件等;

## 一、自定 FSM 说明

### 1、状态描述

设计如下状态, 表示单日活动轨迹:


- S0: 宿舍休息
- S1: 起床并吃早餐, 吃完后有课则上课 (a=1), 无课自习,
- S2: 12 节上课, 若 34 有课则继续去上课 (b=1), 否则自习
- S3: 12 节自习, 若 34 有课则去上课 (b=1), 否则自习
- S4: 34 节上课, 结束后去吃午餐
- S5: 34 节自习, 结束后去吃午餐
- S6: 吃午餐, 午餐后有工训课就上工训课 (c=1), 否则午休
- S7: 午休, 若 56 节有课 (d=1) 则去上课, 否则去图书馆阅读
- S8: 中午工训课, 若 56 节有课 (d=1) 则去上课, 否则去图书馆阅读
- S9: 56 节上课, 若 78 有课则继续去上课 (e=1), 否则若晴天 (f=1) 则运动, 雨天则自习
- S10: 56 节阅读, 若 78 有课则继续去上课 (e=1), 否则若晴天 (f=1) 则运动, 雨天则自习
- S11: 78 节上课, 结束后去吃晚餐
- S12: 78 节运动, 结束后去吃晚餐
- S13: 78 节自习 (教学楼), 结束后去吃晚餐
- S14: 晚餐, 吃完后自习, 若周五直接回寝室(g=1)
- S15: 教学楼晚自习, 结束后直接回寝休息

输出 pos 为位置:

- 00: 宿舍园区
- 01: 教学楼
- 10: 体育场

## 11: 图书馆

状态图如下:

 

## 2、设计代码说明

(1) 状态机描述代码如下:

```
//输入端口为控制信号和时钟信号，输出端口为 pos，表示位置
module fsm_example(
    input clk;
    input a,b,c,d,e,f,g,
    output reg [1:0] pos
)

//使用 4 位 16 进制数表示所有状态
parameter
s0=4'h0,s1=4'h1,s2=4'h2,s3=4'h3,s4=4'h4,s5=4'h5,s6=4'h6,s7=4'h7,s8=4'h8,s9=4'h9,s10=4'ha,s11=4'hb,s12=4'hc,s13=4'hd,s14=4'he,s15=4'hf;
reg [3:0] state,next_state;
//下一状态判断
always @(*) begin
    case (state)
        s0: next_state=s1;
        s1: if(a) next_state=s2;
            else next_state=s3;
        s2: if(b) next_state=s4;
            else next_state=s5;
        s3: if(b) next_state=s4;
            else next_state=s5;
        s4: next_state=s6;
        s5: next_state=s6;
        s6: if(c) next_state=s8;
            else next_state=s7;
        s7: if(d) next_state=s9;
            else next_state=s10;
        s8: if(d) next_state=s9;
            else next_state=s10;
        s9: if(e) next_state=s11;
            else begin
```

```

        if(f) next_state=s12;
        else next_state=s13;
    end
s10: if(e) next_state=s11;
    else begin
        if(f) next_state=s12;
        else next_state=s13;
    end
s11: next_state=s14;
s12: next_state=s14;
s13: next_state=s14;
s14: if(g) next_state=15;
    else next_state=s0;
s15: next_state=s0;
    default: next_state=s0;
endcase
end
//状态更新与输出
always @(posedge clk) state<=next_state;

always @(*) begin
    case (state)
        s0: pos=2'b00;
        s1: pos=2'b00;
        s2: pos=2'b01;
        s3: pos=2'b01;
        s4: pos=2'b01;
        s5: pos=2'b01;
        s6: pos=2'b00;
        s7: pos=2'b00;
        s8: pos=2'b01;
        s9: pos=2'b01;
        s10: pos=2'b11;
        s11: pos=2'b01;
        s12: pos=2'b10;
        s13: pos=2'b01;
        s14: pos=2'b00;
        s15: pos=2'b01;
        default: pos=2'b00;
    endcase
End

endmodule

```

(2) test\_bench 代码如下:

```

`timescale 1ns/100ps
module xpos_tb();

parameter
s0=4'h0,s1=4'h1,s2=4'h2,s3=4'h3,s4=4'h4,s5=4'h5,s6=4'h6,s7=4'h
7,s8=4'h8,s9=4'h9,s10=4'ha,s11=4'hb,s12=4'hc,s13=4'hd,s14=4'he,
s15=4'hf;
reg [3:0] state,next_state;
reg a,b,c,d,e,f,g;
wire [1:0] pos;
pos xpos(clk,a,b,c,d,e,f,g,pos);
initial clk=0;
always #50 clk=~clk;
initial begin
    a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;
    #1
    #400
    a=1;
    b=1;
    c=1;
    d=0;
    e=0;
    f=1;
    g=0;
    #600
    repeat(1024) @(posedge clk);
    $stop;
end
endmodule

```

第一次从 s0 开始，设定状态变化为：

s0-> s1->s2->s4->s6->s8->s10->s12->s14->s15->s0

## 二、EEPROM 读写代码设计及仿真

### 1、代码说明

输入：

clk, rstn 分别为时钟和复位信号

write\_op: 写命令，低电平有效

write\_data: 写数据

addr: 地址

read\_op: 读命令，低电平有效

输出：

read\_data: 读到的数据

op\_done: 操作结束

I2C 协议信号：

scl: I2C 协议的 scl 信号  
sda: I2C 协议的 sda 信号

```
`timescale 1ns / 1ps
module i2c(
    input clk,                //时钟
    input rstn,               //复位
    input write_op,           //写操作
    input [7:0]write_data,    //写入的数据
    input read_op,            //读操作
    output reg [7:0]read_data, //读出的数据
    input [7:0]addr,           //地址
    output op_done,            //操作结束
    output reg scl,            //scl
    inout sda                  //sda
);
```

使用 8 位 16 进制数表示所有状态，共 55 个：

```
14 //I2C状态
15 parameter IDLE =8'h00,
16             WAIT_WTICK0=8'h01,
17             WAIT_WTICK1=8'h02,
18             W_START=8'h03,
19             W_DEVICE7=8'h04,
20             W_DEVICE6=8'h05,
21             W_DEVICE5=8'h06,
22             W_DEVICE4=8'h07,
23             W_DEVICE3=8'h08,
24             W_DEVICE2=8'h09,
25             W_DEVICE1=8'h0a,
26             W_DEVICE0=8'h0b,
27             W_DEVACK=8'h0c,
28             W_ADDRES7=8'h0d,
29             W_ADDRES6=8'h0e,
30             W_ADDRES5=8'h0f,
31             W_ADDRES4=8'h10,
32             W_ADDRES3=8'h11,
33             W_ADDRES2=8'h12,
34             W_ADDRES1=8'h13,
35             W_ADDRES0=8'h14,
36             W_AACK=8'h15,
37             W_DATA7=8'h16,
38             W_DATA6=8'h17,
39             W_DATA5=8'h18,
40             W_DATA4=8'h19,
41             W_DATA3=8'h1a,
42             W_DATA2=8'h1b,
43             W_DATA1=8'h1c,
44             W_DATA0=8'h1d,
45             W_DACK=8'h1e,
```

```

46 WAIT_WTICK3=8'h1f,
47 R_START=8'h20,
48 R_DEVICE7=8'h21,
49 R_DEVICE6=8'h22,
50 R_DEVICE5=8'h23,
51 R_DEVICE4=8'h24,
52 R_DEVICE3=8'h25,
53 R_DEVICE2=8'h26,
54 R_DEVICE1=8'h27,
55 R_DEVICE0=8'h28,
56 R_DACK=8'h29,
57 R_DATA7=8'h2a,
58 R_DATA6=8'h2b,
59 R_DATA5=8'h2c,
60 R_DATA4=8'h2d,
61 R_DATA3=8'h2e,
62 R_DATA2=8'h2f,
63 R_DATA1=8'h30,
64 R_DATA0=8'h31,
65 R_NOACK=8'h32,
66 S_STOP=8'h33,
67 S_STOP0=8'h34,
68 S_STOP1=8'h35,
69 W_OPOVER=8'h36;

```

scl 周期是使用计数器对时钟周期计数实现的, 一个 scl 周期是 30 个时钟周期,  $30 \times 200\text{k} = 6\text{Mhz}$ , 为所使用的 FPGA 板的时钟频率。

```

reg [7:0] i2c,next_i;           //当前状态, 下一状态
reg [7:0] div_cnt;              //计数器
wire scl_tick;
//计数
always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn) div_cnt <= 8'd0;
else if((i2c==IDLE)|scl_tick) div_cnt <= 8'd0;
else div_cnt<=div_cnt+1'b1;
//scl同步
wire scl_ls =(div_cnt==8'd0);           //scl low
wire scl_lc = (div_cnt==8'd7);          //scl low center
wire scl_hs =(div_cnt==8'd15);          //scl high
wire scl_hc = (div_cnt==8'd22);         //scl high center
assign scl_tick = (div_cnt==8'd29);     //一个周期结束

```

下一状态的更新:

```

//状态
always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn) i2c <= 0;
else i2c <= next_i;

```

使用 wr\_op 和 rd\_op 将输入信号 write\_op, read\_op 表示的读写命令用高电平表示:

```

//Byte Write : START + DEVICE +ACK + ADDR + ACK + DATA + ACK + STOP
//Random Read : START + DEVICE + ACK +ADDR + START + DEVICE + DATA + NO ACK + STOP
reg wr_op,rd_op;                                //读写操作


always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn) wr_op <= 0;
else if (i2c==IDLE) wr_op <= ~write_op;
else if(i2c==W_OPOVER) wr_op <=1'b0;

always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn) rd_op <= 0;
else if (i2c==IDLE) rd_op <= ~read_op;
else if(i2c==W_OPOVER) rd_op <=1'b0;

```

下一状态判断，与状态图一致，时间为 scl\_tick，即 scl 周期结束。

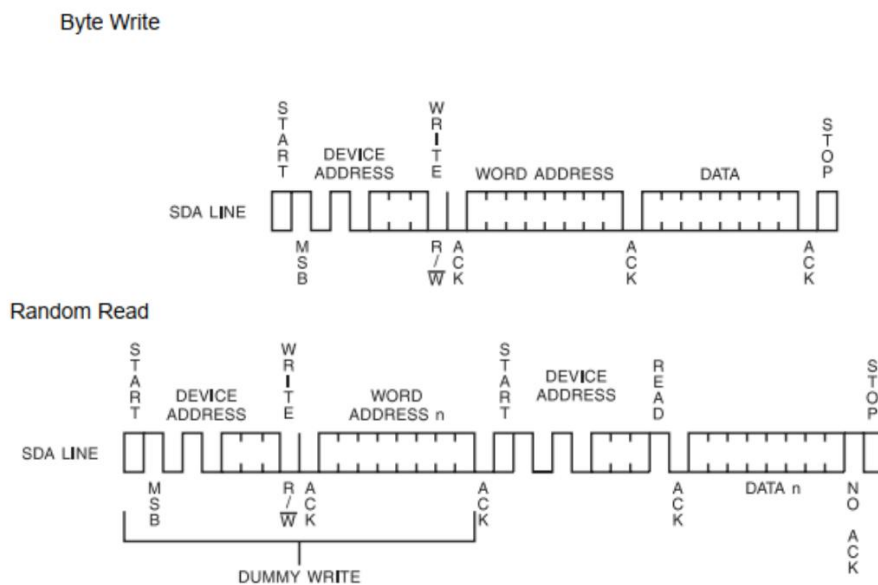首先是在 scl=1 时，sda 由 1->0，开始数据传输，并先写入器件地址(10100000)和数据地址，然后根据 wr\_op，rd\_op 判断进行读还是写操作，写操作直接开始写入数据，读操作则需要重新写器件地址和数据地址，然后读取数据。



以下是下一状态判断部分的代码



```

//下一状态判断
always@(*)
case (i2c)
    IDLE: begin next_i = IDLE;if(wr_op|rd_op) next_i = WAIT_WTICK0;end //有读写操作跳出空闲状态

    //wait tick
    WAIT_WTICK0:begin next_i = WAIT_WTICK0;if(scl_tick) next_i=WAIT_WTICK1;end
    WAIT_WTICK1:begin next_i = WAIT_WTICK1;if(scl_tick) next_i = W_START;end

    //START:SCL=1,SDA=1->0(scl_lc)
    W_START:begin next_i=W_START;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE7;end

    //DEVICE ADDRESS (1010_000_0(WRITE))
    W_DEVICE7:begin next_i = W_DEVICE7;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE6;end
    W_DEVICE6:begin next_i = W_DEVICE6;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE5;end
    W_DEVICE5:begin next_i = W_DEVICE5;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE4;end
    W_DEVICE4:begin next_i = W_DEVICE4;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE3;end
    W_DEVICE3:begin next_i = W_DEVICE3;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE2;end
    W_DEVICE2:begin next_i = W_DEVICE2;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE1;end
    W_DEVICE1:begin next_i = W_DEVICE1;if(scl_tick) next_i=W_DEVICE0;end
    W_DEVICE0:begin next_i = W_DEVICE0;if(scl_tick) next_i=W_DEVACK;end

    //ACK
    W_DEVACK:begin next_i=W_DEVACK;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS7;end

    //WORD ADDRESS
    W_ADDRESS7:begin next_i = W_ADDRESS7;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS6;end
    W_ADDRESS6:begin next_i = W_ADDRESS6;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS5;end
    W_ADDRESS5:begin next_i = W_ADDRESS5;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS4;end
    W_ADDRESS4:begin next_i = W_ADDRESS4;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS3;end
    W_ADDRESS3:begin next_i = W_ADDRESS3;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS2;end
    W_ADDRESS2:begin next_i = W_ADDRESS2;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS1;end
    W_ADDRESS1:begin next_i = W_ADDRESS1;if(scl_tick) next_i=W_ADDRESS0;end
    W_ADDRESS0:begin next_i = W_ADDRESS0;if(scl_tick) next_i=W_AACK;end

    //ACK
    W_AACK:begin next_i = W_AACK;
        if(scl_tick&wr_op) next_i=W_DATA7; //wr_op即写命令, 开始写数据
        else if(scl_tick&rd_op) next_i=WAIT_WTICK3; //rd_op读命令, 则下一状态为WAIT_WTICK3
    end

    //WRITE DATA[7:0]
    W_DATA7:begin next_i=W_DATA7;if(scl_tick)next_i=W_DATA6;end
    W_DATA6:begin next_i=W_DATA6;if(scl_tick)next_i=W_DATA5;end
    W_DATA5:begin next_i=W_DATA5;if(scl_tick)next_i=W_DATA4;end
    W_DATA4:begin next_i=W_DATA4;if(scl_tick)next_i=W_DATA3;end
    W_DATA3:begin next_i=W_DATA3;if(scl_tick)next_i=W_DATA2;end
    W_DATA2:begin next_i=W_DATA2;if(scl_tick)next_i=W_DATA1;end
    W_DATA1:begin next_i=W_DATA1;if(scl_tick)next_i=W_DATA0;end
    W_DATA0:begin next_i=W_DATA0;if(scl_tick)next_i=W_DACK;end

```

```

//ACK
W_DACK:begin next_i=W_DACK; if(scl_tick) next_i=S_STOP;end

//Current Address Read
//START: SCL=1,SDA=1->0(scl_1c)

WAIT_WTICK3:begin next_i=WAIT_WTICK3; if(scl_tick) next_i=R_START;end
R_START:begin next_i=R_START; if(scl_tick)next_i=R_DEVICE7;end

//DEVICE ADDRESS(1010_000_1(READ))
R_DEVICE7:begin next_i=R_DEVICE7; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE6;end
R_DEVICE6:begin next_i=R_DEVICE6; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE5;end
R_DEVICE5:begin next_i=R_DEVICE5; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE4;end
R_DEVICE4:begin next_i=R_DEVICE4; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE3;end
R_DEVICE3:begin next_i=R_DEVICE3; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE2;end
R_DEVICE2:begin next_i=R_DEVICE2; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE1;end
R_DEVICE1:begin next_i=R_DEVICE1; if(scl_tick) next_i=R_DEVICE0;end
R_DEVICE0:begin next_i=R_DEVICE0; if(scl_tick) next_i=R_DACK;end

//ACK
R_DACK:begin next_i=R_DACK;if(scl_tick) next_i=R_DATA7;end

//READ DATA[7:0], SDA:input
R_DATA7:begin next_i=R_DATA7;if(scl_tick) next_i=R_DATA6;end
R_DATA6:begin next_i=R_DATA6;if(scl_tick) next_i=R_DATA5;end
R_DATA5:begin next_i=R_DATA5;if(scl_tick) next_i=R_DATA4;end
R_DATA4:begin next_i=R_DATA4;if(scl_tick) next_i=R_DATA3;end
R_DATA3:begin next_i=R_DATA3;if(scl_tick) next_i=R_DATA2;end
R_DATA2:begin next_i=R_DATA2;if(scl_tick) next_i=R_DATA1;end
R_DATA1:begin next_i=R_DATA1;if(scl_tick) next_i=R_DATA0;end
R_DATA0:begin next_i=R_DATA0;if(scl_tick) next_i=R_NOACK;end

//NO ACK
R_NOACK:begin next_i=R_NOACK;if(scl_tick) next_i=S_STOP;end

//STOP
S_STOP:begin next_i=S_STOP;if(scl_tick) next_i=S_STOP0;end
S_STOP0:begin next_i=S_STOP0;if(scl_tick) next_i=S_STOP1;end
S_STOP1:begin next_i=S_STOP1;if(scl_tick) next_i=W_OPOVER;end

//WAIT write_op=0,read_op=0;
W_OPOVER:begin next_i = W_OPOVER;if(d5ms_over)next_i=IDLE;end //操作结束回到空闲状态
default:begin next_i= IDLE;end
endcase

```

SCL 同步的实现:

```

202 //SCL
203 assign clr_scl=scl_ls&(i2c!=IDLE)&(i2c!=WAIT_WTICK0)& //clr_scl, scl置0信号
204 (i2c != WAIT_WTICK1)&(i2c!=W_START)&(i2c!=R_START)
205 &(i2c!=S_STOP0)&(i2c!=S_STOP1)&(i2c!=W_OPOVER);
206
207 always @(posedge clk or negedge rstn)
208 if(!rstn) scl <= 1'b1; //复位, scl为高电平
209 else if(clr_scl) scl <= 1'b0; //scl 1->0
210 else if(scl_hs) scl <=1'b1; //scl 0->1
211

```

空闲, 等待, 操作结束, start 开始等状态下 SCL 都是高电平, 因此不需要 clr\_scl 对 SCL 清零。另外 clr\_scl 只在 scl\_ls (scl 的低电平开始) 处才置 1, 把 scl 清 0, 在 15 个 clk 周期的 scl\_hs 处, 再把 scl 拉高, 就实现了 SCL 周期。

SDA:

SDA 的控制信号声明, 这些信号在对应的状态且 scl 在低电平的中间时置 1, 根据

这些控制信号，在 SDA 上进行数据读写。而 i2c\_reg 用来暂存数据。

```
//SDA
reg [7:0]i2c_reg;
assign start_clr = scl_lc &((i2c==W_START)|(i2c==R_START));           //在scl low center开始读写操作
assign ld_wdevice = scl_lc&(i2c==W_DEVICE7);                         //加载器件地址
assign ld_waddres = scl_lc&(i2c==W_ADDRES7);                         //加载数据地址
assign ld_wdata= scl_lc&(i2c==W_DATA7);                             //加载数据
assign ld_rdevice = scl_lc&(i2c==R_DEVICE7);                         //读操作的器件地址
assign noack_set = scl_lc&(i2c==R_NOACK);                           //读操作完毕
assign stop_clr = scl_lc&(i2c==S_STOP);
assign stop_set = scl_lc&((i2c==S_STOP0)|(i2c==WAIT_WTICK3));
```

使用信号 i2c\_rlf 表示是否有读写操作，如果有，则 i2c\_reg 将左移，一位一位处理数据。

```
222
223 assign i2c_rlf =scl_lc&                                           //有读写则i2c_rlf
224 (i2c == W_DEVICE6)|
225 (i2c == W_DEVICE5)|
226 (i2c == W_DEVICE4)|
227 (i2c == W_DEVICE3)|
228 (i2c == W_DEVICE2)|
229 (i2c == W_DEVICE1)|
230 (i2c == W_DEVICE0)|
231 (i2c == W_ADDRES6)|
232 (i2c == W_ADDRES5)|
233 (i2c == W_ADDRES4)|
234 (i2c == W_ADDRES3)|
235 (i2c == W_ADDRES2)|
236 (i2c == W_ADDRES1)|
237 (i2c == W_ADDRES0)|
238 (i2c == W_DATA6)|
239 (i2c == W_DATA5)|
240 (i2c == W_DATA4)|
241 (i2c == W_DATA3)|
242 (i2c == W_DATA2)|
243 (i2c == W_DATA1)|
244 (i2c == W_DATA0)|
245 (i2c == R_DEVICE6)|
246 (i2c == R_DEVICE5)|
247 (i2c == R_DEVICE4)|
248 (i2c == R_DEVICE3)|
249 (i2c == R_DEVICE2)|
250 (i2c == R_DEVICE1)|
251 (i2c == R_DEVICE0));
```

根据上述控制信号，将输入的特定数据保存到 i2c\_reg

```
253 always@(posedge clk or negedge rstn)
254 if(!rstn) i2c_reg <= 8'hff;                                       //复位，高电平
255 else if(start_clr) i2c_reg <= 8'h00;                               //开始读写，低电平
256 else if(ld_wdevice) i2c_reg <= {4'b1010,3'b000,1'b0};           //10100000 写
257 else if(ld_waddres) i2c_reg <= addr;                             //加载数据地址
258 else if(ld_wdata) i2c_reg <= write_data;                         //加载写入的数据
259 else if(ld_rdevice) i2c_reg <= {4'b1010,3'b000,1'b1};           //10100001 读
260 else if(noack_set) i2c_reg <= 8'hff;                             //NOACK
261 else if(stop_clr) i2c_reg <= 8'h00;
262 else if(stop_set) i2c_reg <= 8'hff;
263 else if(i2c_rlf) i2c_reg <= {i2c_reg[6:0],1'b0};                //左移
```

sda 输出使用 sda 使能信号 sda\_en 控制，写器件地址，数据地址，写数据时使能信号为 1，接收 ACK 响应时使能为 0。sda 输出 i2c\_reg 的最高位，即一位一位完成读或写。

```

265 assign sda_o = i2c_reg[7]; //sda输出
266 assign clr_sdaen = (i2c==IDLE)| //sda使能置0信号
267 (scl_1c&(
268 (i2c==W_DEVACK)|
269 (i2c==W_AACK)|
270 (i2c==W_DACK)|
271 (i2c==R_DACK)|
272 (i2c==R_DATA7)));
273
274 assign set_sdaen = scl_1c&( //sda使能置1信号
275 (i2c==WAIT_WTICK0)|
276 (i2c==W_ADDRES7)|
277 (i2c==W_DATA7)|
278 (i2c==WAIT_WTICK3)|
279 (i2c==S_STOP)|
280 (i2c==R_NOACK));
281
282 reg sda_en;
283 always @(posedge clk or negedge rstn)
284 if(!rstn) sda_en <= 0;
285 else if (clr_sdaen) sda_en <= 0;
286 else if(set_sdaen) sda_en <= 1'b1;
287
288 assign sda= sda_en?sda_o: 1'bz; //sda使能为1时sda可工作

```

读取数据时将数据读到 read\_data

```

290 assign sda_wr = scl_hc & ( //读数据
291 (i2c==R_DATA7)|
292 (i2c==R_DATA6)|
293 (i2c==R_DATA5)|
294 (i2c==R_DATA4)|
295 (i2c==R_DATA3)|
296 (i2c==R_DATA2)|
297 (i2c==R_DATA1)|
298 (i2c==R_DATA0));
299
300 always@(posedge clk or negedge rstn)
301 if(!rstn) read_data <= 0;
302 else if(sda_wr) read_data <= {read_data[6:0],sda}; //左移读入数据

```

最后使用 d5ms\_count 计数时钟周期等待，使用时钟频率为 6Mhz，一个周期 166ns，等待约 1.36ms，然后重新开始完成新的读写命令。

```

304 //op_done
305 assign op_done = (i2c == W_OPOVER); //操作结束
306
307 //Write Cycle(5ms)
308 //6MHZ = 166ns,5ms/166ns = 31
309 reg [12:0] d5ms_cnt;
310 always @(posedge clk or negedge rstn)
311 if(!rstn) d5ms_cnt <= 8'd0;
312 else if(i2c==IDLE) d5ms_cnt <= 8'd0;
313 else if(i2c==W_OPOVER) d5ms_cnt <= d5ms_cnt + 1'b1;
314
315 assign d5ms_over = (d5ms_cnt==13'h1FFF);
316
317 endmodule

```

## 2、TestBench 代码说明

模块声明与实例化：



```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  `include "../I2C_Tes/M24XXX_Memory.v"
4  `include "../I2C_Rtl/i2c.v"
5
6  module i2c_tb();
7
8      reg clk;
9      reg rstn;
10     reg write_op;
11     reg [7:0] write_data;
12     reg read_op;
13     wire [7:0] read_data;
14     reg [7:0] addr;
15
16     wire scl;
17     wire sda;
18
19     pullup(sda);
20     i2c i2c_dut(
21         .clk (clk),
22         .rstn(rstn),
23         .write_op(write_op),
24         .write_data(write_data),
25         .read_op(read_op),
26         .read_data(read_data),
27         .addr(addr),
28         .op_done(op_done),
29         .scl(scl),
30         .sda(sda)
31     );
32     //EEPROM
33     M24XXX M24XXX_dut(
34         .Ei(3'b0),
35         .SDA(sda),
36         .SCL(scl),
37         .WC(1'b0),
38         .VCC(1'b1)
39     );

```

根据时钟频率 6Mhz 设置周期 166ns，并对信号初始化：

```

41     always #(166/2) clk = ~clk;           //6Mhz
42
43     initial
44     begin
45         clk = 0;
46         rstn = 0;
47         write_op=1'b1;
48         write_data=8'h00;
49         read_op=1'b1;
50         addr=0;
51
52         repeat(5) @(posedge clk);
53         rstn = 1'b1;
54     end

```

首先输入写命令信号，地址为 8'h55，写入的数据为 8'haa。等待操作完成后，将 write\_op 设为 1（高电平无效），输入读命令信号，读出地址 8'h55 中的数据，读出的数据应该为刚刚写入的 8'haa。


```

56 initial
57 begin
58     wait(rstn);
59     repeat(10) @(posedge clk);
60     write_op=1'b0;
61     addr = 8'h55;
62     write_data= 8'haa;
63
64     wait(op_done);
65     write_op=1'b1;
66     $display ($stime/1,"ns","Write:Addr(%h)=(%h)\n",addr,write_data);
67
68     wait(!op_done);
69     repeat(100)@(posedge clk);
70     read_op=1'b0;
71     addr = 8'h55;
72     wait(op_done);
73     read_op=1'b1;
74     $display ($stime/1,"ns","Read:Addr(%h)=(%h)\n",addr,read_data);
75
76     repeat(1000) @(posedge clk);
77     $stop;
78 end
79
80 endmodule


```
 
### 3、仿真波形说明（截图+文字标注）

首先是向地址为 8'h55 处写入数据，sda 在 scl 为高电平时产生下降沿，表示开始工作，scl 开始翻转，依次写入器件地址，数据地址，以及数据 8'haa，并接收响应。最后 scl 为高电平，sda 产生上升沿，停止工作。




 经过等待后开始读出 0x55 处的数据，先写入器件地址，数据地址（dummy write），然后再次写入器件地址，读出数据。


 
### 4、下载到板子并进行验证

按照教师要求，利用 Quartus 分配管脚，按下图实物图指示分配管脚，Quartus 管脚分配截图如下。



## Quartus 管脚分配:


	Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Wdr. Group	I/O Standard	Reserved	Group	Current Strength	PLB layer
1	addr[7]	Input	PIN_59	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
2	addr[6]	Input	PIN_58	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
3	addr[5]	Input	PIN_57	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
4	addr[4]	Input	PIN_55	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
5	addr[3]	Input	PIN_53	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
6	addr[2]	Input	PIN_52	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
7	addr[1]	Input	PIN_51	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
8	addr[0]	Input	PIN_48	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)		addr[7..0]	24mA (default)	
9	clk	Input	PIN_17	1	B1_N0	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
10	op_done	Output	PIN_101	3	B3_N0	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
11	read_data[7]	Output	PIN_86	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
12	read_data[6]	Output	PIN_81	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
13	read_data[5]	Output	PIN_80	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
14	read_data[4]	Output	PIN_79	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
15	read_data[3]	Output	PIN_75	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
16	read_data[2]	Output	PIN_74	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
17	read_data[1]	Output	PIN_73	3	B3_N1	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
18	read_data[0]	Output	PIN_72	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		read_data[7..0]	24mA (default)	
19	read_op	Input	PIN_42	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
20	rstn	Input	PIN_40	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
21	scl	Output	PIN_45	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
22	sda	BiDir	PIN_47	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
23	write_data[7]	Input	PIN_71	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
24	write_data[6]	Input	PIN_70	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
25	write_data[5]	Input	PIN_69	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
26	write_data[4]	Input	PIN_67	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
27	write_data[3]	Input	PIN_65	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
28	write_data[2]	Input	PIN_64	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
29	write_data[1]	Input	PIN_63	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
30	write_data[0]	Input	PIN_60	4	B4_N0	3.3-V LVTTTL (default)		write_data[7..0]	24mA (default)	
31	write_op	Input	PIN_41	4	B4_N1	3.3-V LVTTTL (default)			24mA (default)	
32	<-new node>>									

## Quartus 下载:




## 下板验证:



 

下板验证解读：

 

### 三、实验总结

通过本次实验，我学习到了许多知识，同时也暴露了一些问题。

我详细学习了 verilog 语言的基本语法以及使用 verilog 语言描述时序逻辑和组合逻辑的方式。同时，我也了解了如何使用 verilog 编写有限状态机并练习编写了简单的有限状态机。了解了 test\_bench 的编写以及熟悉了使用 ModelSim 进行波形仿真。理解了 I2C 接口协议以及 I2C 协议下 SCL, SDA 数据是如何传输的。我详细深入地研究了 I2C 协议，对于给出的参考代码能够基本理解，也能够对应波形仿真结果解释 I2C 协议的数据传输，最后将代码下载至 FPGA 开发板，验证了 I2C 协议正常工作。

但是，我对于实验中 I2C 协议的 verilog 实现的一些具体细节理解的还不够深刻，使用 verilog 语言编写有限状态机的能力还比较基础，还需要后续的练习和进一步的学习。